

# QX5305 应用指导书


## LED 太阳能路灯方案



#### 概述

QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 驱动 IC,内置高精度比较器,Off-time 控制电路,其工作频率可高达 2.5MHz,可使外围电感和滤波电容体积减小,效率提高。在 DIM 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度,流过 LED 灯的电流可从几毫安到 2A 变化,特别适合 LED 太阳能路灯的方案。

#### 典型应用电路图

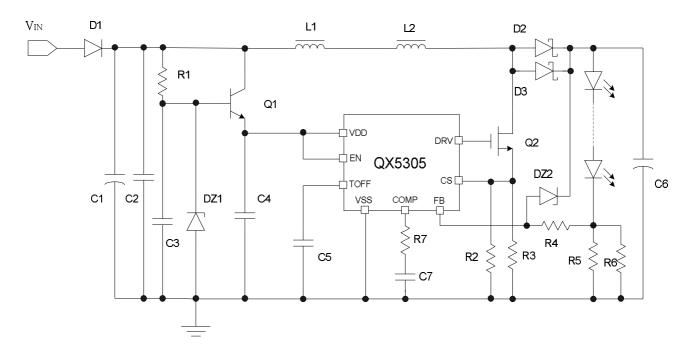

#### 电路选型建议

LED 输出电流设定: R<sub>FB</sub>=0.25V/Io

输入限流设定: R<sub>CS</sub>=R<sub>FB</sub>\*0.7\*V<sub>IN</sub>/V<sub>O</sub>

IC 关断时间设定:

$$T_{\text{off}} = 0.51 * \frac{100 K \Omega * R_{OFF}}{R_{OFF}} * (C_{OFF} + 12 pF)$$

电感选择: 电感量

$$L \ge \frac{V_O - V_{IN}}{\Delta I_I} * T_{OFF}$$

$$I_{\rm pk} = \frac{V_o * I_{LED}}{V_{DV} * \eta} + \frac{1}{2} \Box I_L$$

Δ IL 可取 IL 的十分之一,电感一是要确保 LED 电流是连续的,并且不出现磁饱和现象。MOS 最大 Ids 为峰值电流的 2 倍,耐压为最高输出电压 1.5 倍,Vgs 选择 3.5V 以下的。输出二极管最大电流选择 LED 电流的 4倍的肖特基二极管,EN 调光信号的频率控制在 1KHz 以内

#### 特点

- ▶ 工作频率可调,最高工作频率: 2.5MHz
- ▶ 可编程驱动电流,最高可达 2A
- ➤ 宽电压输入 2.5V—48V
- ▶ 输出精度: 优于±2.5%
- ▶ 最高效率: 95%
- 通过 EN 端 PWM 信号,可调节 LED 灯亮度
- ▶ 可驱动几个到几十个高亮度 LED 灯串

#### PCB 布图规则

IC 的 VDD 旁路电容 C4 要靠近 IC 的 VDD 和 GND 脚:

IC 的 VSS, C<sub>OFF</sub> 电容接地, COMP 电容接的地和 VDD 电容的地接一起,均为小信号地。FB 和 CS 接的地为功率地,小信号地和功率地分开走线。

FB 电阻和 CS 电阻要靠近 IC 的采样信号脚,要接到输出电容 C6 之后,避免噪声干扰。

功率大电流回路走线要粗,短线,面积小,布 线时尽可能不要走闭环:

MOS 管栅极到 IC 的 DRV 脚可接个小电阻,减少 MOS 管的尖峰电压。

PCB 布线远离电感 L1, L2 和续流二极管 D2, D3

#### 应用领域

- ▶ 多节干电池供电驱动 LED 灯串
- ▶ LED 灯杯
- ▶ RGB 大显示屏高亮度 LED 灯
- ➤ 平板显示器 LED 背光灯
- ▶ 通用恒流源
- ▶ 恒流充电控制器

## PCB 布图参考

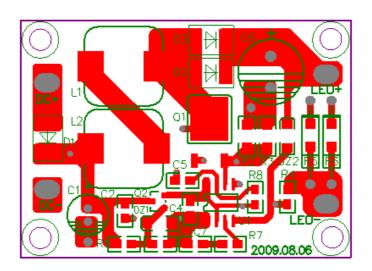


图 1 PCB TopLayer

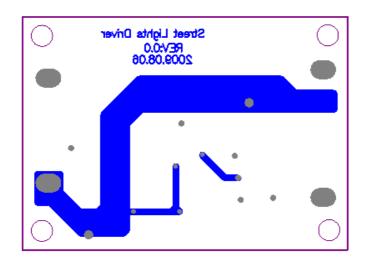


图 2 PCB BottomLayer



## 典型应用参数

除非特别说明, V<sub>IN=</sub>12V, T<sub>A</sub>=25°C, C<sub>O</sub>=47uF, L<sub>1</sub>=66uH

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位		
电源电压(泉	电源电压(泉芯-表项+加黑)							
输入电压	V <sub>IN</sub>		10		48	V		
FB 电压	$V_{\mathrm{FB}}$		250	260	270	mV		
CS 电压	V <sub>CS</sub>		250	260	270	mV		
电源电流								
电流极限值	I <sub>in-rms</sub>				3.5	A		
空载输入电流	I <sub>IN0</sub>	V <sub>DD</sub> =5.0V, V <sub>EN</sub> =5V		220		uA		
效率								
效率	η			90	95	%		

### 典型应用参数(接上一页)

除非特别说明, $V_{IN}$ =12V, $T_A$  =25 $^{\circ}$ C, $C_O$ =47uF, $L_1$ =66uH

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
振荡特性							
最高振荡频率	F <sub>MAX</sub>	V <sub>IN</sub> =12V,V <sub>O</sub> =40V,I <sub>O</sub> =0.6A		250	1000	KHz	
EN 使能端输入	EN 使能端输入						
EN 端输入高电平			0.4*VDD			V	
EN 端输入低电平					0.8	V	
EN 端 PWM 频率			200		1000	Hz	

### 带载测试线性调整率

除非特别说明, $V_{IN=}12-24V$ , $T_A=25^{\circ}$ C, $C_O=47u$ F, $L_1=66u$ H

V <sub>IN</sub> (V)	I <sub>IN</sub> (A)	<b>V</b> <sub>0</sub> ( <b>V</b> )	I <sub>0</sub> (A)	η (%)
12	2.34	40.5	0.596	86.0
16	1.68	40.5	0.596	89.7
20	1.33	40.5	0.598	91.0
24	1.10	40.5	0.600	92.0

#### 带载测试负载调整率

除非特别说明, V<sub>IN=</sub>24V, T<sub>A</sub>=25°C, C<sub>O</sub>=47uF, L<sub>1</sub>=66uH

V <sub>IN</sub> (V)	I <sub>IN</sub> (A)	<b>V</b> <sub>0</sub> ( <b>V</b> )	I <sub>0</sub> (A)	η (%)
24	0.817	30	0.607	92.8
24	0.978	36	0.604	92.6
24	1.086	40	0.603	92.5
24	1.222	45	0.602	92.3

#### 驱动信号波形

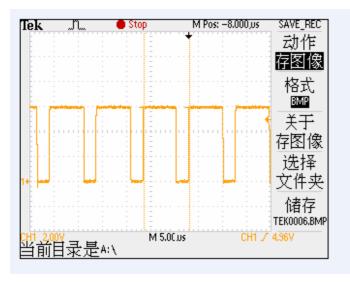


图 4 V<sub>IN</sub>=12V, V<sub>O</sub>=40V,I<sub>O</sub>=0.6A

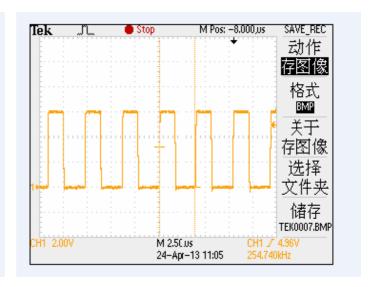


图 5 V<sub>IN</sub>=24V, V<sub>O</sub>=40V,I<sub>O</sub>=0.6A

# BOM 参考(V<sub>IN</sub>=12-24V,负载为 12 串 600mA)

位置	型号	封装	类别	品牌	备注	
U1	QX5305	SO-8	IC	QXMD	IC	
Q1	AP9971	TO-252	N-MOSFET		60V 25A	
Q2	S8050	SOT-23	NPN 三极管		NPN,40V 0.8A	
D1	SS24	SMB	肖特基二极管		40V,2A	
D2 D3	SS110	SMA	月付至一似目		100V,1A	
DZ1	C6V2	LL34	- 稳压管		1/2W	
DZ2	C56V	LL34	心心 目		1/2W	
R1	220K±5%	0805				
R2 R3	0R20±1%	1206				
R4 R7	10K±5%	0805	贴片电阻			
R5	0R750±1%	1206				
R6	0R820±1%	1206				
C2	0.1uF/50V	0805				
C3 C4	1uF/25V	0805	· 瓷片电容		V7D	
C5	10pF/16V	0805	瓦月 电谷		- X7R	
C7	1000pF/16	0805				
C1	22uF/50V	CD11	由极中宗			
C6	47uF/100V	CD11	电解电容			
L1 L2	33uH/2000mA	CDRH127	贴片功率电感		尺寸: 12x12x8mm	

## Q&A

- 1、Q: 最大可以做多少功率?
  - A: 根据建议值  $I_{IN-RMS}$ =3.5A, 在根据输入电压值  $V_{IN}$ , 可知  $P_{IN-MAX}$ = $V_{IN}$ \*3.5A
- 2、Q: 输出空载电压限压?
  - A: 通过简单的空载保护限压电路,限制空载电压为选用的稳压管 DZ2 的电压值
- 3、O: 贴片焊接之后有不良出现?
- A: 根据江苏长电封装公司给出的焊接温度要求,由于焊接温度过高,造成 IC 损伤
  - 4、Q: QX5305 最佳工作状态?



- A: 占空比控制在 10%-90%之间,占空比小或者较大时,IC 驱动 MOS 有可能会出现常开状态,必须避免此现象,IC 工作频率保持在 100K—500KHz 之间。
  - 5、O: 输出不恒流或者恒流精度不好?
- A: 布线干扰大, FB 采样电阻走线过长或不合理, 检测 DRV 信号是否和图 4 或图 5 一样为规则的方波。

输入 CS 电阻用太大,限制了最大输入电流,当输入电压往下降时,输入电流保持一个值不变,此时需要减小 CS 电阻。

占空比太大或太小, MOS 管不处于开关状态, 而是一直导通。